客户常咨询四线法原理，用两线法行不行。

1. 两线法
原理：使用两根导线连接电阻，既提供电流，同时也用于测量电压。
优点：简单、成本低。
缺点：导线电阻会直接影响测量结果，尤其是在测量小电阻时，误差较大。
2. 四线法
原理：使用两根导线提供恒流，另两根导线测量电压，在电流和电压两根线接触点以后开始计算电阻，两根测试线都直接接在被测品上，被测品一头两根线，共四根，可消除了导线电阻的影响，即四端测量法（开尔文测量法）。
优点：测量精度高，适合小电阻测量。
缺点：相对复杂、成本较高。
适用场景：适用于高精度测量和小电阻测试。
总结
两线法：简单、成本低，适合大电阻测量（接触电阻和测试线线阻不会对测试结果判断产生影响），精度要求不高时使用。
四线法：精度高，适合小电阻测量，适用于高精度要求的场合。